

数字逻辑与计算机组成实验

实验十二 计算机系统

201870049 朱卓然

201850137 肖 磊

June 9, 2022

Contents

1 实现功能	3
1.1 硬件部分	3
1.2 软件部分	3
1.3 交互部分	3
2 组内分工	4
2.1 朱卓然同学	4
2.2 肖磊同学	4
3 硬件部分	5
3.1 单周期 CPU 的设计	5
3.1.1 PC	5
3.1.2 译码器	5
3.1.3 寄存器堆	5
3.1.4 ALU	6
3.1.5 数据存储器	7
3.2 外设管理及内存映射	8
3.2.1 内存映射	8
3.2.2 显存	8
3.2.3 键盘	8
3.2.4 定时器	9
3.2.5 LED	9
3.2.6 CPU 从数据总线获取的数据	9
4 软件部分	10
4.1 对外设的处理	10
4.1.1 键盘	10
4.1.2 VGA	10
4.2 库函数的实现	11
4.3 命令解析	11
4.4 hello 命令	12
4.5 time 命令	12
4.6 fib n 命令	12
4.7 clear 命令	12
4.8 LED n 命令	12
4.9 表达式计算	12
4.9.1 合法性检查	12
4.9.2 表达式求值	13
5 遇到的问题以及解决办法	14
6 实验结果	15
7 实验启示	16

1 实现功能

1.1 硬件部分

- 实现了具有 RISC-V 指令集的单周期 CPU.
- 实现了 VGA, 键盘, LED 灯等外设的调度
- 实现了通过内存映射方式完成 CPU 与外设通信.
- 实现了 256KB 指令存储器.
- 实现了 128KB 数据存储器.

1.2 软件部分

- 用 c 语言实现了一个简易操作系统.
- 用软件完成了对键盘, 显存的控制.
- 能够解析简单的命令, 以及完成简单的表达式计算.
- 实现了一些 c 库, 如 memcpy, strcpy.

1.3 交互部分

- 通过地址映射, 软件可获得键盘缓冲区的数据.
- 通过地址映射, 软件可向显存中输出字符.
- 通过地址映射, 软件可控制 LED 灯.
- 通过地址映射, 软件可获得时间.
- 通过地址映射, 软件可操控 VGA 起始行号寄出器.

2 组内分工

2.1 朱卓然同学

- 工作量约 30 小时, 主要负责软件部分.
- 完成软件环境的搭建, 编写了 Makefile 以及 sections.ld.
- 完成了 c 库函数, strcmp, strcpy, itoa, atoi, memset.
- 完成了命令解析.
- 完成了表达式求值.

2.2 肖磊同学

- 工作量约 30 小时, 主要负责硬件部分.
- 实现了具有 RISC-V 指令集的单周期 CPU.
- 实现了 4096 字节的显存, 完成了显存的地址映射.
- 提出键盘缓冲区的构想并实现, 完成键盘的地址映射.
- 实现了时钟, 并为软件提供时钟接口

3 硬件部分

3.1 单周期 CPU 的设计

3.1.1 PC

周期开始的下降沿将同时用于写入 PC 寄存器和读取指令存储器。由于指令存储器要在下降沿进行读取操作，而 PC 的输出要等到下降沿后才能更新，所以不能拿 PC 的输出做为指令存储器的地址。可以采用 PC 寄存器的输入，NextPC 来做为指令存储器的地址。该信号是组合逻辑，一般在上个周期末就已经准备好。相应的代码如下：

```
1 wire [31:0] NextPC;
2 reg [31:0] PC;
3 assign imemaddr = (reset) ? 0 : NextPC;
4 assign dbgdata = (reset) ? 0 : PC;
5 assign imemclk = ~true_clock;
6 always @(negedge true_clock) begin
7     if (reset)
8         PC <= 0;
9     else
10        PC <= NextPC;
11 end
12 assign NextPC = genPC(Branch, zero, less, PC, imm, busA);
```

3.1.2 译码器

将指令读出后便可以使用组合逻辑进行译码，可以产生控制信号，寄存器读写地址以及立即数。相应的代码如下：

```
1 wire [31:0] instr;
2 wire [6:0] opcode;
3 wire [4:0] rs1;
4 wire [4:0] rs2;
5 wire [4:0] rd;
6 wire [2:0] func3;
7 wire [6:0] func7;
8 assign instr = imemdataout;
9 assign opcode = instr[6:0];
10 assign rs1 = instr[19:15];
11 assign rs2 = instr[24:20];
12 assign rd = instr[11:7];
13 assign func3 = instr[14:12];
14 assign func7 = instr[31:25];
```

控制信号的生成主要由组合逻辑 case 语句实现，对不同的 opcode 产生不同的控制信号即可，代码过于冗长，在这里不放出，参考 RISC-V 控制信号列表即可。

3.1.3 寄存器堆

寄存器读可以通过组合逻辑直接读取即可。当寄存器读地址由译码产生后，直接读取两个源寄存器数据，与立即数准备好，一起送进 ALU 输入端。寄存器写在下降沿进行，这样在下一个周期数据就是最新的了。相应的代码如下：

```
1 module regfile(
2     input [4:0] ra,
3     input [4:0] rb,
4     input [4:0] rw,
5     input [31:0] wrdata,
6     input regwr,
7     input wrclk,
8     output [31:0] outa,
9     output [31:0] outb
10 );
```

```

11
12     reg [31:0] regs[31:0];
13     assign outa = regs[ra];
14     assign outb = regs[rb];
15     always @ (posedge wrclk) begin
16         if(regwr)
17             regs[rw]<=(rw==5'b00000)?32'b0:wrd;
18     end
19
20 endmodule

```

3.1.4 ALU

ALU 也是组合逻辑电路, 在输入端准备好数据后就直接开始计算, 由于数据存储器的读地址也是 ALU 来计算的, 所以 ALU 的输出结果要在时钟周期的上升沿之前就准备好, 通过组合逻辑我们可以较为容易的实现这一点. 相关代码如下:

```

1 module alu(
2     input [31:0] dataa,
3     input [31:0] datab,
4     input [3:0] ALUctr,
5     output less,
6     output zero,
7     output reg [31:0] aluresult);
8
9 //add your code here
10 wire cf;
11 wire of;
12 wire zf;
13 wire [31:0] datatemp;
14
15 assign less=aluresult[0];
16 assign zero=(ALUctr==4'b0010 || ALUctr==4'b1010)?zf:~(|aluresult);
17
18 alu_s my_alu(dataa,datab,ALUctr,datatemp,cf,zf,of);
19
20 always @(*)
21 begin
22     case(ALUctr)
23         4'b0000:aluresult=datatemp;
24         4'b1000:aluresult=datatemp;
25         4'b0001,4'b1001:aluresult=(dataa<<datab[4:0]);
26         4'b0101:aluresult=(dataa>>datab[4:0]);
27         4'b1101:aluresult=($signed(dataa)>>>datab[4:0]);
28         4'b0010:begin
29             if(dataa[31]==1&&datab[31]==0)aluresult=1;
30             else if(dataa[31]==0&&datab[31]==1)aluresult=0;
31             else
32                 begin
33                     if(dataa<datab)aluresult=1;
34                     else aluresult=0;
35                 end
36             end
37         4'b1010:begin
38             if(dataa<datab)aluresult=1;
39             else aluresult=0;
40             end
41         4'b0011,4'b1011:aluresult=datab;
42         4'b0100,4'b1100:aluresult=dataa^datab;
43         4'b0110,4'b1110:aluresult=dataa|datab;
44         4'b0111,4'b1111:aluresult=dataa&datab;
45     endcase
46 end
47
48 endmodule

```

3.1.5 数据存储器

数据存储器读在上升沿进行, 其地址已经由 ALU 计算好, 数据存储器写在下降沿进行, 这样就不会相互干扰。同时, 由于需要支持单字节以及双字节读写, 所以我们的数据存储器采用 IP 核的双口 RAM, 同时加上 byte enable 信号。相应的代码如下:

```

1 module mem(
2     input  [31:0]  addr,
3     output reg [31:0] dataout,
4     input  [31:0]  datain,
5     input  rdclk,
6     input  wrclk,
7     input  [2:0]  memop,
8     input  we
9 );
10 wire [31:0] tempout; wire [14:0] address=addr[16:2];
11 wire [31:0] in_data=datain<<(8*addr[1:0]);
12 reg [3:0] byteena_a;
13 wire [31:0] out_data=tempout>>(8*addr[1:0]);
14
15 dmem_ram ram_1(byteena_a, in_data, address, rdclk, address, wrclk, we, tempout);
16
17 always@(*) begin
18     case(memop[1:0])
19         2'b10: begin // 字节
20             case(addr[1:0])
21                 2'b00: byteena_a=4'b1111;
22                 default: byteena_a=4'b0000;
23             endcase
24         end
25         2'b01: begin // 半字节
26             case(addr[1:0])
27                 2'b00: byteena_a=4'b0011;
28                 2'b10: byteena_a=4'b1100;
29                 default: byteena_a=4'b0000;
30             endcase
31         end
32         2'b00: begin // 四分之一字节
33             case(addr[1:0])
34                 2'b00: byteena_a=4'b0001;
35                 2'b01: byteena_a=4'b0010;
36                 2'b10: byteena_a=4'b0100;
37                 2'b11: byteena_a=4'b1000;
38                 default: byteena_a=4'b0000;
39             endcase
40         end
41         default: byteena_a=4'b0000;
42     endcase
43 end
44
45 always@(*) begin
46     case(memop)
47         3'b000: dataout={{24{out_data[7]}}},
48             out_data[7:0]};
49         3'b001: dataout={{16{out_data[15]}}},
50             out_data[15:0]};
51         3'b100: dataout={{24'b0},
52             out_data[7:0]};
53         3'b101: dataout={{16'b0},
54             out_data[15:0]};
55         default: dataout=out_data;
56     endcase
57 end
58
59 endmodule

```

3.2 外设管理及内存映射

3.2.1 内存映射

- 0x00000000 - 0x000FFFFFF 的地址空间分配给指令存储器.
- 0x00100000 - 0x001FFFFFF 的地址空间分配给数据存储器.
- 0x00200000-0x002FFFFFF 的地址空间分配给显存.
- 地址 0x00300000 作为键盘缓冲区.
- 地址 0x00400000 作为 VGA 起始行号寄存器.
- 地址 0x00500000 作为定时器.
- 地址 0x00600000 - 0x00600009 分配给 LED0 - LED9.

3.2.2 显存

CPU 只写型, 采用 IP 核双口 RAM 实现, 给显存分配 4096Byte 正好表示 64 行 64 列, 每一个 Byte 对应一个 ASCII 码, 由软件负责写入. 当地址高 12 位为 0x002 时, 在 CPU 时钟下降沿写入 ASCII 码. 同时设置一个 32 位起始行号寄存器, 当读写地址高 12 位为 0x004 时, 对其进行读写控制. 通过起始行号可以实现 VGA 滚屏功能. 相关代码如下:

```

1 assign vga_en = (dmemaddr[31:20] == 12'h002) ? dmemwe : 1'b0;
2 assign vreg_en = (dmemaddr[31:20] == 12'h004) ? dmemwe : 1'b0;
3 assign rd_addr = (((v_addr >> 4) + vga_reg) % 64) << 6 + h_addr / 9;
4 VRAM video(dmemdatain[7:0], rd_addr, CLOCK_50, dmemaddr[11:0], dmemwrclk, vga_en,
   rd_ascii_key);
5
6 always @(posedge dmemwrclk) begin
7     if (vreg_en)
8         vga_reg <= dmemdatain;
9     else
10        vga_reg <= vga_reg;
11 end

```

3.2.3 键盘

CPU 只读型, 采用循环缓冲区实现, 分配一个能够存储 16 个 8bit 的 buffer, 设置读写指针 r_ptr 和 w_ptr , 键盘硬件只写, 在 $buffer[w_ptr]$ 写入 ASCII 码, 然后 $w_ptr + 1$; CPU 只读, 当 $r_ptr == w_ptr$ 时, 说明缓冲区为空, 返回 0, 否则读取 ASCII 码, $r_ptr + 1$. 具体代码如下:

```

1 assign kbd_rden=(dmemaddr[31:20] == 12'h003) ? 1'b1 : 1'b0;
2 always @(posedge dmemrdclk)
3 begin
4     if(kbd_rden)
5     begin
6         if (r_ptr==w_ptr)
7             bufferout<=32'h0;
8         else
9         begin
10            bufferout<={24'h0, buffer[r_ptr]};
11            r_ptr<=r_ptr+1;
12        end
13    end
14 end

```


3.2.4 定时器

CPU 只读型, 生成一个 1HZ 的时钟驱动定时器寄存器, 时钟上升沿数值 +1, 由此可以得到开机的时间.

```
1 wire TIME_CLK;
2 reg [31:0] TIME_CNT;
3 always @(posedge TIME_CLK)
4     TIME_CNT <= TIME_CNT + 1'b1;
5 clkgen #(1) my_timeclk(CLOCK_50, SW[0], 1'b1, TIME_CLK);
```

3.2.5 LED

CPU 只写型, 用地址 0x00600000 - 0x00600009 分别代表 LED0 - LED9, 使用一个数组和这个九个 LED 一一对应, 每次 CPU 要写入的时候获取 CPU 传递的低位偏移量即可. 相应代码如下:

```
1 reg led_reg [0:9];
2 assign led_en = (dmemaddr[31:20] == 12'h006) ? dmemwe : 1'b0;
3 assign LEDR[0] = led_reg[0];
4 assign LEDR[1] = led_reg[1];
5 assign LEDR[2] = led_reg[2];
6 assign LEDR[3] = led_reg[3];
7 assign LEDR[4] = led_reg[4];
8 assign LEDR[5] = led_reg[5];
9 assign LEDR[6] = led_reg[6];
10 assign LEDR[7] = led_reg[7];
11 assign LEDR[8] = led_reg[8];
12 assign LEDR[9] = led_reg[9];
13 always @(posedge dmemwrclk)
14     if (led_en)
15         led_reg[dmemaddr[3:0]] = ~led_reg[dmemaddr[3:0]];
```

3.2.6 CPU 从数据总线获取的数据

由于 CPU 并不能感知到硬件的存在, 所以在读取数据存储器时, 需要对 CPU 选择的不同地址提供不同硬件的数据. 由于给不同硬件分配了不同的地址空间, 因此可以将读地址对应的所有内存块一次性读出, 再通过地址高 12 位选择正确的输出.

```
1 always @(*) begin
2     case (dmemaddr[31:20])
3         12'h001: tr_data_out = dmemdataout;
4         12'h003: tr_data_out = bufferout;
5         12'h004: tr_data_out = vga_reg;
6         12'h005: tr_data_out = TIME_CNT;
7     endcase
8 end
```

4 软件部分

4.1 对外设的处理

4.1.1 键盘

操作系统的主函数首先应当是停留在键盘缓冲区, 等待键盘的输入, 直到获得了一个回车符, 那么开始处理输入的指令. 其逻辑可表示为: 判断当前缓冲区的字符是否为 0, 如果是 0, 不执行任何操作, 继续循环; 如果非 0, 在屏幕上打印这个字符, 如果非 0 且为回车, 那么跳出循环, 开始处理输入.

4.1.2 VGA

主要实现一个 `putch` 函数, 向屏幕上打印指定字符. 打印字符时需要判断两种特殊字符: 回车和退格. 以及需要判断几种特殊情况: 是否需要将起始行号寄存器加一, 是否需要退回到上一行或进入到下一行, 核心代码如下:

```
1 void putch(const char ch) {
2     if (ch == ENTER || ch == '\n') {
3         vga_ch = 0;
4         if (vga_line == 63)
5             vga_line = 0;
6         else
7             vga_line += 1;
8         if (*vga_reg == 63)
9             *vga_reg = 0;
10        else if (vga_scroll != 0)
11            *vga_reg = *vga_reg + 1;
12    } else if (ch == BACKSPACE) {
13        if (vga_ch == 0) {
14            if (judge != 0) {
15                vga_ch = 63;
16                if (*vga_reg == 0 && vga_scroll != 0)
17                    *vga_reg = 63;
18                else if (vga_scroll != 0)
19                    *vga_reg = *vga_reg - 1;
20                if (vga_line == 0)
21                    vga_line = 63;
22            } else
23                vga_line -= 1;
24        }
25    } else {
26        vga_ch -= 1;
27    }
28    vga_start[(vga_line << 6) + vga_ch] = 0;
29    } else {
30        vga_start[(vga_line << 6) + vga_ch] = ch;
31        if (vga_ch == 63) {
32            vga_ch = 0;
33            if (vga_line == 63)
```

```

34         vga_line = 0;
35     else
36         vga_line += 1;
37     if (*vga_reg == 63)
38         *vga_reg = 0;
39     else if (vga_scroll)
40         *vga_reg = *vga_reg + 1;
41 } else
42     vga_ch += 1;
43 }
44 if (vga_line == 29)
45     vga_scroll = 1;
46 }

```

4.2 库函数的实现

为了处理命令的方便, 实现了四个 c 库函数: my_strcmp, my_memset, my_itoa, my_atoi. 这 strcmp 是字符串比较, 主要是为了解析命令而服务. memset 是设置内存, 有时候需要清空一个字符串, 需要使用 memset. itoa 和 atoi 分别是将整数转化为字符串数据以及将字符串转化为整型数据, 分别是为了在屏幕上打印整数和处理一些键盘输入的字符.

4.3 命令解析

主要通过自己实现的 c 库函数 my_strcmp 实现的, 根据输入字符串的不同, 有不同的处理逻辑.

```

1  size_t decoder(char *instr) {
2      if (my_strcmp(instr, "hello") == 0)
3          return HELLO;
4      if (my_strcmp(instr, "time") == 0)
5          return TIME;
6      if (my_strcmp(instr, "clear") == 0)
7          return CLEAR;
8      char t = instr[4];
9      instr[4] = 0;
10     if (my_strcmp(instr, "fib ") == 0) {
11         instr[4] = t;
12         return FIB;
13     }
14     if (my_strcmp(instr, "LED ") == 0) {
15         instr[4] = t;
16         return LIGHT;
17     }
18     instr[4] = t;
19     if (check(instr))
20         return CALC;
21     if (instr[98] != 0)
22         return OVERFLOW;
23     return UNKNOWN;

```

```
24 }
```

4.4 hello 命令

实现较为容易, 调用封装好的 `putstr` 函数即可. `putstr("Hello World!n");`

4.5 time 命令

首先需要从定时器中获得数据. 注意, 定时器中存储的是开机到现在的秒数, 所以需要将秒数转化为时分秒. 这个较为容易, 通过一些整除和模运算等操作完成即可. 然后将整型数据通过实现好的 c 库函数 `my_itoa` 转化为字符串, 调用 `putstr` 打印到屏幕上.

4.6 fib n 命令

首先调用已经实现好的 c 库函数 `my_atoi`, 将字符数据转化为整型数据. 然后用子函数 `fibonacci` 计算一下第 `n` 项即可.

4.7 clear 命令

此命令较为容易, 将显存全部置 0, 然后将行号列号以及初始行号寄存器都置 0 即可.

4.8 LED n 命令

较为容易, 两行 c 代码即可实现.

```
1 int num = my_atoi(instr + 4);
2 *(char *) (0x600000 + num) = 0;
```

4.9 表达式计算

4.9.1 合法性检查

首先需要对输入的表达式进行合法性检查, 我们选择用 FSM 有限状态机来实现. 可以先对字符进行编码, 编码的方式如下图所示.

单词符号	种别编码
+	1
-	2
*	3
/	4
数字	5
(6
)	7

Figure 1: 字符编码

接着我们可以构建 FSM 的状态转换图, 这样通过判断字符结束时的状态就可以知道表达式是否合法.

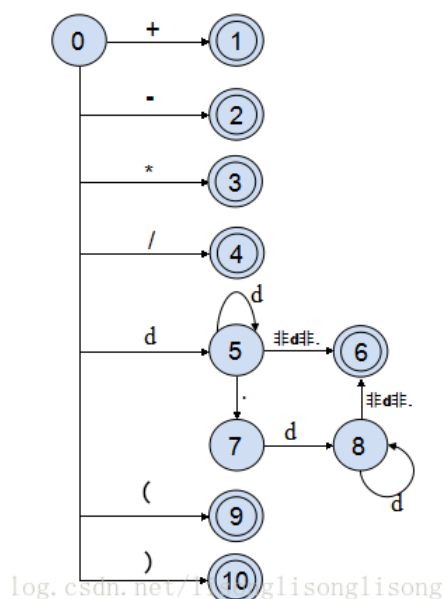


Figure 2: 状态转换图

4.9.2 表达式求值

若表达式是合法的, 那我们就可以开始对表达式进行求值. 首先将用户入的中缀表达式转化为后缀表达式. 在把中缀转后缀的过程中, 需要考虑操作符的优先级. 我们需要利用一个栈 (存放操作符) 和一个输出字符串 Output, 从左到右读入中缀表达式:

1. 如果字符是操作数, 将它添加到 Output.
2. 如果字符是操作符, 从栈中弹出操作符, 到 Output 中, 直到遇到左括号或优先级较低的操作符 (并不弹出). 然后把这个操作符 push 入栈.
3. 如果字符是左括号, 无理由入栈.
4. 如果字符是右括号, 从栈中弹出操作符, 到 Output 中, 直到遇到左括号. (左括号只弹出, 不放入输出字符串)
5. 中缀表达式读完以后, 如果栈不为空, 从栈中弹出所有操作符并添加到 Output 中.

得到了后缀表达式以后, 对后缀表达式的求值就变得非常简单了. 只需要使用一个栈, 从左到右读入后缀表达式:

1. 如果字符是操作数, 把它压入堆栈.
2. 如果字符是操作符, 从栈中弹出两个操作数, 执行相应的运算, 然后把结果压入堆栈. (如果不能连续弹出两个操作数, 说明表达式不正确)
3. 当表达式扫描完以后, 栈中存放的就是最后的计算结果.

5 遇到的问题以及解决办法

- 在编写 Makefile 时, 一开始总是不能成功 make, 查阅相关资料后发现是由于 Makefile 对缩进的要求比较严格, 如果不正确的缩进将无法正确编译.
- 刚开始上板的时候, 发现 CPU 连执行 `putstr("Hello World")` 都做不到. 我们首先验证了显存是否能正确输出, 发现显存并没有问题, 那么问题出在 CPU 对显存进行写入的时候. 于是将 CPU 的时钟信号由 `CLOCK_50` 换成 `KEY[0]`, 通过按按键进行"单步调试". 我们先将 PC 输出到七段数码管, 并使用 `objdump` 对生成的二进制文件进行反汇编, 观察 PC 的行为与汇编代码描述的行为是否一致. 验证后发现 PC 无误, CPU 在正确的执行每一条指令. 然而 CPU 并不能正确写入显存, 检查代码后发现是 CPU 从数据存储器读数据的时序出现了错误, 读出的数据慢了一个周期, 自然不能写入正确数据. 将 `KEY[0]` 换回 `CLOCK_50` 后又不能写入显存了, 于是推断出可能是时钟过快, 将时钟降频为 250000HZ 后能正确输出 hello world.
- 测试键盘时, 发现 CPU 大部分时间能正确读取键盘的输入, 但是会偶尔出现键盘输入的字符与 CPU 打印在屏幕上的字符不同的情况. 猜测可能是同时写入读取的冲突的问题, 因为键盘写入和 CPU 读取是由不同的信号操控的, 于是修改时序, 成功修改掉这个 bug.

6 实验结果

 


Figure 3: 测试 1

 


Figure 4: 测试 2

7 实验启示

- 存储器尽量使用 IP 核实现, 这样可以大幅度降低编译的时间
- 应当先保证硬件的正确性再上板, 而不是硬件和软件交互再一起之后上板 debug. 遇到 bug 可以使用仿真 debug, 这样可以较为容易的发现 bug 出现的原因.
- 一定要多交流, 有时你想不到的, 或许别人就有一个很好的解决方案, 互相查漏补缺, 效率是很高的.